



KM1, KM2 - силовые контакторы (магнитные пускатели)  
 KV1, KV2 - реле напряжения РН1 с программируемыми задержками включения и отключения (производитель НПП "ВЭЛ")  
 KT1, KT2 - реле времени РВ1, РВ2 с задержкой включения 0,5с (производитель НПП "ВЭЛ")  
 QF1, QF4 - автоматические выключатели на ток, соответствующий току нагрузки  
 QF2, QF3 - автоматические выключатели 6А для защиты цепей управления  
 EL1, EL2 - лампы сигнальные на 220VAC для индикации состояния вводов.

Схема однофазного АВР на контакторах, с двумя вводами, одной нагрузкой, приоритетом 1 ввода, электрической блокировкой контакторов и управлением от РН1.

Обсудить схему, задать технические вопросы Вы можете на форуме НПП «ВЭЛ» по адресу <http://www.wel.net.ua> или позвонив по телефону (38044) 2060812, 4348344.